

Seminar für Physik und Naturkundelehrer/innen von Volker Torgau, Oktober 2009

Projektserie:

Anwendung von Sensoren in ansprechenden Unterrichtsbeispielen

Arbeitsblatt:

einfacher Schallpegelmesser

Unterrichtsmaterial:

Spiketronics GmbH, info@spiketronics.de

Hinweise:

Die Minus Klemme U- wird beim Einstecken eines Steckernetzteils in J2 von der Schaltung getrennt. Damit eine event. angeschlossene Batterie nicht mit Spannung versorgt wird.

Wenn J2 nicht bestückt wird, muss die U- Klemme mit einer Drahtbrücke mit der Schaltung verbunden werden.

